

Électronique Numérique

Chapitre 6 : **VHDL**

Biblio : (docs web)

Mrs LECARDONNEL et LETENNEUR (intro au VHDL)

Mr RABASTE

Mrs WEBER et MEAUDRE

(un outil: VHDL)

(iufm d'Aix-Marseille)

(iut de Cachan)

perisse@cict.fr

1

VHDL Introduction

L'abréviation **VHDL** signifie **V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage.
VHSIC : **V**ery **H**igh **S**peed **I**ntegrated **C**ircuit.

Ce langage a été écrit dans les années 70 pour réaliser la simulation de circuits électroniques. On l'a ensuite étendu en lui rajoutant des extensions pour permettre la conception (synthèse) de circuits logiques programmables.

P.L.D. : **P**rogrammable **L**ogic **D**evice.

Auparavant pour décrire le fonctionnement d'un circuit électronique programmable les techniciens et les ingénieurs utilisaient des langages de bas niveau (**ABEL**, **PALASM**, **ORCAD/PLD**,...) ou plus simplement un outil de saisie de schémas.

Actuellement la densité de fonctions logiques (portes et bascules) intégrée dans les **PLD** est telle (plusieurs milliers de portes voire millions de portes) qu'il n'est plus possible d'utiliser les outils d'hier pour développer les circuits d'aujourd'hui.

VHDL

Introduction

Les sociétés de développement et les ingénieurs ont voulu s'affranchir des contraintes technologiques des circuits. Ils ont donc créé des langages dits de haut niveau à savoir **VHDL** et **VERILOG**. Ces deux langages font abstraction des contraintes technologiques des circuits **PLDs**.

Ils permettent au code écrit d'être portable, c'est à dire qu'une description écrite pour un circuit peut être facilement utilisée pour un autre circuit.

Il faut avoir à l'esprit que ces langages dits de haut niveau permettent de matérialiser les structures électroniques d'un circuit.

En effet les instructions écrites dans ces langages se traduisent par une configuration logique de portes et de bascules qui est intégrée à l'intérieur des circuits **PLDs**. C'est pour cela que je préfère parler de description **VHDL** ou **VERILOG** que de langage.

Dans ce cours, je m'intéresserai seulement à **VHDL** et aux fonctionnalités de base de celui-ci lors des phases de conception ou synthèse (c'est à dire à la conception de **PLD**).

VHDL

Structure d'une description VHDL simple

Une description **VHDL** est composée de 2 parties **indissociables** à savoir :

- **L'entité** (**ENTITY**), elle définit les entrées et sorties.

- **L'architecture** (**ARCHITECTURE**), elle contient les instructions **VHDL** permettant de réaliser le fonctionnement attendu.

Exemple : Un démultiplexeur 2 vers 4.

```
-- démultiplexeur / décodeur
```

```
-- Deux vers quatre
```

```
library ieee;
```

```
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity DEMUX2_4 is
```

```
port(IN0, IN1: in std_logic;
```

```
D0, D1, D2, D3: out std_logic);
```

```
end DEMUX2_4;
```

```
architecture DESCRIPTION of DEMUX2_4 is
```

```
begin
```

```
D0 <= (not(IN1) and not(IN0));
```

```
D1 <= (not(IN1) and IN0);
```

```
D2 <= (IN1 and not(IN0));
```

```
D3 <= (IN1 and IN0);
```

```
end DESCRIPTION;
```

Commentaires

Déclaration des bibliothèques

Déclaration de l'entité du démultiplexeur

Déclaration de l'architecture du démultiplexeur

VHDL

Déclaration des bibliothèques

Toute description **VHDL** utilisée pour la synthèse a besoin de bibliothèques.

L'**IEEE** les a normalisées et plus particulièrement la bibliothèque **IEEE1164**.

IEEE : Institut of **E**lectrical and **E**lectronics **E**ngineers.

Elles contiennent les définitions des types de signaux électroniques, des fonctions et sous programmes permettant de réaliser des opérations arithmétiques et logiques,...

Library *ieee;*

Use *ieee.std_logic_1164.all;*

Use *ieee.numeric_std.all;*

Use *ieee.std_logic_unsigned.all;*

-- cette dernière bibliothèque est souvent utilisée pour l'écriture de compteurs

La directive **Use** permet de sélectionner les bibliothèques à utiliser.

VHDL

Déclaration de l'entité

Elle permet de définir le **NOM** de la description **VHDL** ainsi que les entrées et sorties utilisées, l'instruction qui les définit c'est **port** :

Syntaxe:

```
entity NOM_DE_L_ENTITE is
    port ( Description des signaux d'entrées /sorties ... );
end NOM_DE_L_ENTITE;
```

Exemple :

```
entity SEQUENCEMENT is
    port ( CLOCK : in std_logic;
          RESET : in std_logic;
          Q : out std_logic_vector(1 downto 0) );
end SEQUENCEMENT;
```

Remarques :

- **VHDL** n'est pas sensible à la « casse », c'est à dire qu'il ne fait pas la distinction entre les majuscules et les minuscules.
- Après la dernière définition de signal de l'instruction **port** il ne faut jamais mettre de point virgule.

VHDL

Déclaration des entrées / sorties (I/O)

L'instruction *port*

Remarque : On doit définir pour chaque signal : le *NOM_DU_SIGNAL*, le *sens* et le *type*

Syntaxe: *NOM_DU_SIGNAL* : *sens* *type*;


Exemple: *CLOCK* : *in* *std_logic*;
BUS : *out* *std_logic_vector*(7 *downto* 0);

→ Le *NOM_DU_SIGNAL*.

Il est composé de caractères, le premier caractère doit être une lettre, sa longueur est quelconque, mais elle ne doit pas dépasser une ligne de code.

→ Le *SENS* du signal.

 - *in* : pour un signal en entrée.
- *out* : pour un signal en sortie.
- *inout* : pour un signal en entrée sortie
- *buffer* : pour un signal en sortie mais utilisé comme entrée dans la description.



VHDL

Déclaration des entrées / sorties (I/O)

→ Le *TYPE*

Le *TYPE* utilisé pour les signaux d'entrées / sorties est :

- le *std_logic* pour un signal.
- le *std_logic_vector* pour un bus composé de plusieurs signaux.

Par exemple un bus bidirectionnel de 5 bits s'écrira :

LATCH : *inout std_logic_vector* (4 *downto* 0) ;

Où *LATCH*(4) correspond au **MSB**
et *LATCH*(0) correspond au **LSB**.

Les valeurs que peuvent prendre un signal de type *std_logic* sont :

- '0' ou 'L' : pour un niveau bas.
- '1' ou 'H' : pour un niveau haut.
- 'Z' : pour état haute impédance.
- '-': Quelconque, c'est à dire n'importe quelle valeur.

VHDL

Déclaration de l'architecture

L'architecture décrit le fonctionnement souhaité pour un circuit ou une partie du circuit. En effet le fonctionnement d'un circuit est généralement décrit par plusieurs modules VHDL. Il faut comprendre par module le couple **ENTITE/ARCHITECTURE**. Dans le cas de simples PLDs on trouve souvent un seul module.

L'architecture établit à travers les instructions les relations entre les entrées et les sorties. On peut avoir un fonctionnement purement combinatoire, séquentiel voire les deux séquentiel et combinatoire.

Exemples :

-- Opérateurs logiques de base

entity **PORTES** is

port (A,B :in std_logic;

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7:out std_logic);

end **PORTES**;

architecture **DESCRIPTION** of **PORTES** is

begin

Y1 <= A and B;

Y2 <= A or B;

Y3 <= A xor B;

Y4 <= not A;

Y5 <= A nand B;

Y6 <= A nor B;

Y7 <= not(A xor B);

end **DESCRIPTION**;

VHDL

Les instructions concurrentes,
logique combinatoire.

Qu'est ce que le mode « **concurrent** » ? Pour une description VHDL toutes les instructions sont évaluées et affectent les signaux de sortie en même temps. L'ordre dans lequel elles sont écrites n'a aucune importance. En effet la description génère des structures électroniques, c'est la grande différence entre une description VHDL et un langage informatique classique.

Dans un système à microprocesseur, les instructions sont exécutées les unes à la suite des autres.

Avec VHDL il faut essayer de penser à la structure qui va être générée par le synthétiseur pour écrire une bonne description, cela n'est pas toujours évident.

Reprenons l'exemple du décodeur 2 vers 4 :

→ l'ordre dans lequel seront écrites les instructions n'a aucune importance.

```
architecture DESCRIPTION_1 of DEMUX2_4 is
begin
D0 <= (not(IN1) and not(IN0)); -- première instruction
D1 <= (not(IN1) and IN0); -- deuxième instruction
D2 <= (IN1 and not(IN0)); -- troisième instruction
D3 <= (IN1 and IN0); -- quatrième instruction
end DESCRIPTION_1;
```

```
architecture DESCRIPTION_2 of DEMUX2_4 is
begin
D1 <= (not(IN1) and IN0); -- deuxième instruction
D2 <= (IN1 and not(IN0)); -- troisième instruction
D0 <= (not(IN1) AND not(IN0)); -- première instruction
D3 <= (IN1 AND IN0); -- quatrième instruction
end DESCRIPTION_2;
```

Les deux architectures sont équivalentes

VHDL

Les opérateurs

L'affectation simple : <=

Dans une description VHDL, c'est certainement l'opérateur le plus utilisé. En effet il permet de modifier l'état d'un signal en fonction d'autres signaux et/ou d'autres opérateurs.

Exemple avec des portes logiques : $S1 \leq E2 \text{ and } E1$;

Les valeurs numériques que l'on peut affecter à un signal sont les suivantes :

- '1' ou 'H' pour un niveau haut avec un signal de 1 bit.
- '0' ou 'L' pour un niveau bas avec un signal de 1 bit.
- 'Z' pour un état haute impédance avec un signal de 1 bit.
- '-' pour un état quelconque, c'est à dire '0' ou '1'. Cette valeur est très utilisée avec les instructions : *when ... else* et *with Select* ; Pour les signaux composés de plusieurs bits on utilise les guillemets " ... " .

Les bases numériques utilisées pour les bus peuvent être :

BINAIRE, exemple : $BUS \leq "1001"$; -- $BUS = 9$ en décimal
HEXA, exemple : $BUS \leq X"9"$; -- $BUS = 9$ en décimal
OCTAL, exemple : $BUS \leq O"11"$; -- $BUS = 9$ en décimal

Remarque : La base décimale ne peut pas être utilisée lors de l'affectation de signaux. On peut seulement l'utiliser avec certains opérateurs, comme + et - pour réaliser des compteurs.

VHDL

Les opérateurs

Exemple concernant l'affectation simple : <=

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

entity AFEC is
  port (
    E1,E2 : in std_logic;
    BUS1,BUS2,BUS3 : out std_logic_vector(3 downto 0);
    S1,S2,S3,S4 : out std_logic);
end AFEC;

architecture DESCRIPTION of AFEC is
begin
  S1 <= '1';           -- S1 = 1
  S2 <= '0';           -- S2 = 0
  S3 <= E1;            -- S3 = E1
  S4 <= '1' when (E1 = '1') else 'Z'; -- S4 = 1 si E1=1 sinon S4
                                   -- prend la valeur haute impédance
  BUS1 <= "1000";      -- BUS1 = "1000"
  BUS2 <= E1 & E2 & "10"; -- BUS2 = E1 & E2 & 10
  BUS3 <= x"A";        -- valeur en HEXA -> BUS3 = 10(déc)
end DESCRIPTION;
```

VHDL

Les opérateurs

Opérateur de concaténation : &.

Cet opérateur permet de joindre des signaux entre eux .

- Soit A et B de type 3 bits et S1 de type 8 bits
- A = "001" et B = "110"
- S1** <= A & B & "01" ;
- S1 prendra la valeur suivante après cette affectation
- S1 = "001 110 01"

VHDL

Les opérateurs

Opérateurs logiques.

Opérateur VHDL

ET	<i>and</i>
NON ET	<i>nand</i>
OU	<i>or</i>
NON OU	<i>nor</i>
OU EXCLUSIF	<i>xor</i>
NON OU EXCLUSIF	<i>xnor</i>
NON	<i>not</i>
DECALAGE A GAUCHE	<i>sl</i>
DECALAGE A DROITE	<i>srl</i>
ROTATION A GAUCHE	<i>rol</i>
ROTATION A DROITE	<i>ror</i>

Exemples :

- S1** <= A *sl* 2 ; -- S1 = A décalé de 2 bits à gauche.
- S2** <= A *rol* 3 ; -- S2 = A avec une rotation de 3 bits à gauche
- S3** <= *not* (R); -- S3 = R

VHDL

Les opérateurs

Remarque : Pour réaliser des décalages logiques en synthèse logique, il est préférable d'utiliser les instructions suivantes :

Décalage à droite :

-- Si A est de type std_logic_vector(7 downto 0)

```
S1 <= '0' & A(7 downto 1); -- décalage d'un bit à droite
S1 <= "000" & A(7 downto 3); -- décalage de trois bits à droite
```

Décalage à gauche :

-- Si A est de type std_logic_vector(7 downto 0)

```
S1 <= A(6 downto 0) & '0'; -- décalage d'un bit à gauche
S1 <= A(4 downto 0) & "000"; -- décalage de trois bits à gauche
```

VHDL

Les opérateurs

Opérateurs arithmétiques.

Opérateur VHDL	ADDITION	+
	SOUSTRACTION	-
	MULTIPLICATION	*
	DIVISION	/

Remarque N°1 : Pour pouvoir utiliser les opérateurs ci-dessus il faut rajouter les bibliothèques suivantes au début du fichier VHDL: *Use ieee.numeric_std.all ;*
Use ieee.std_logic_arith.all ;

Exemples : *S1 <= A - 3 ; -- S1 = A - 3*
S1 <= S1 + 1 ; -- On incrémente de 1 le signal S1

Remarque N°2 : Attention l'utilisation de ces opérateurs avec des signaux comportant un nombre de bits important peut générer de grandes structures électroniques.

Exemples : *S1 <= A * B ; -- S1 = A multiplié par B : A et B sont codés sur 4 bits*
S2 <= A / B ; -- S2 = A divisé par B : A et B sont codés sur 4 bits

VHDL

Les opérateurs

Opérateurs relationnels.

Ils permettent de modifier l'état d'un signal ou de signaux suivant le résultat d'un test ou d'une condition. En logique combinatoire ils sont souvent utilisés avec les instructions :

- *when ... else ...*
- *with select*

Opérateur VHDL

Egal	=
Non égal	/=
Inférieur	<
Inférieur ou égal	<=
Supérieur	>
Supérieur ou égal	>=

VHDL

Les instructions du mode « concurrent »

Affectation conditionnelle :

Cette instruction modifie l'état d'un signal suivant le résultat d'une condition logique entre un ou des signaux, valeurs, constantes.

```
SIGNAL <= expression when condition
      [else expression when condition]
      [else expression];
```

Remarque :

l'instruction [*else expression*] n'est pas obligatoire mais elle fortement conseillée, elle permet de définir la valeur du **SIGNAL** dans le cas où la condition n'est pas remplie.

Voir exemples ci-après

VHDL


Les instructions du mode « concurrent »

Exemple N°1 :

-- S1 prend la valeur de E2 quand
E1='1' sinon S1 prend la valeur '0'

```
S1 <= E2 when ( E1= '1') else '0';
```

Schéma correspondant :

 


Exemple N°2 :

-- Structure évoluée d'un multiplexeur 4 vers 1

```
S2 <= E1 when (SEL="00") else  
E2 when (SEL="01") else  
E3 when (SEL="10") else  
E4 when (SEL="11")  
else '0';
```

Schéma correspondant après synthèse:

 

VHDL

Les instructions du mode « concurrent »

Affectation sélective :

Cette instruction permet d'affecter différentes valeurs à un signal, selon les valeurs prises par un signal dit de sélection.

```
with SIGNAL_DE_SELECTION select  
SIGNAL <= expression when valeur_de_selection,  
[expression when valeur_de_selection,]  
[expression when others];
```

Remarque:

l'instruction [expression when others] n'est pas obligatoire mais fortement conseillée, elle permet de définir la valeur du SIGNAL dans le cas où la condition n'est pas remplie.

VHDL

Les instructions du mode « concurrent »

Exemple N°1 : -- Multiplexeur 4 vers 1

```
with SEL select
S2 <=  E1 when "00",
       E2 when "01",
       E3 when "10",
       E4 when "11",
       0' when others;
```


Remarque:

when others est nécessaire car il faut toujours définir les autres cas du signal de sélection pour prendre en compte toutes les valeurs possibles de celui-ci.

En conclusion, les descriptions précédentes donnent le même schéma, ce qui est rassurant. L'étude des deux instructions montre toute la puissance du langage VHDL pour décrire un circuit électronique, en effet si on avait été obligé d'écrire les équations avec des opérateurs de base pour chaque sortie, on aurait eu les instructions suivantes :

```
S2 <= (E1 and not(SEL(1)) and not(SEL(0))) or (E2 and not SEL(1) and(SEL(0)) or (E3 and SEL(1) and not(SEL(0))) or (E4 and SEL(1) and SEL(0));
```

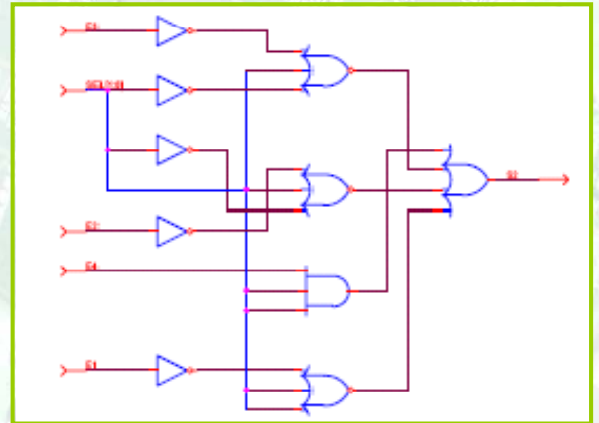L'équation logique ci-dessus donne aussi le même schéma, mais elle est peu compréhensible, c'est pourquoi on préfère des descriptions de plus haut niveau en utilisant les instructions VHDL évoluées.



VHDL

Les instructions du mode « concurrent »

Exemple N°2 : Affectation sélective avec les autres cas forcés à '0'.

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity TABLE1 is
port (   E1,E2 : in std_logic;
        SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);
        S2 : out std_logic);
```


```
end TABLE1;
```

```
architecture DESCRIPTION of TABLE1 is
begin
```

```
with SEL select
S2 <=  E1 when "00",
       E2 when "01",
       '0' when others;
```

```
end DESCRIPTION;
```

Schéma correspondant après synthèse:

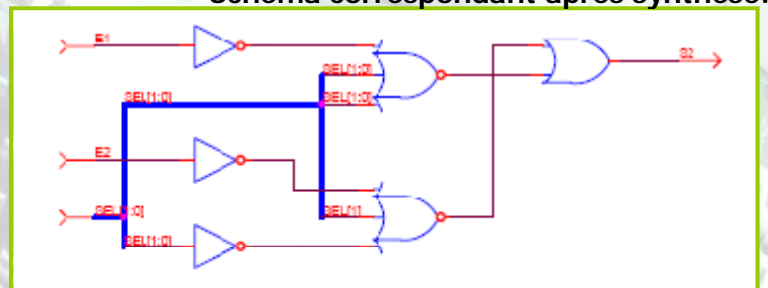

-- Pour les autres cas de SEL S2
-- prendra la valeur 0 logique

VHDL

Les instructions du mode « concurrent »

Exemple N°3 : Affectation sélective avec les autres cas forcés à un '1'.

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
```


```
entity TABLE2 is
port (   E1,E2 :   in std_logic;
        SEL :   in std_logic_vector(1 downto 0);
        S2 :   out std_logic);
end TABLE2;
```

```
architecture DESCRIPTION of TABLE2 is
begin
```

```
with SEL select
S2 <=   E1 when "00",
        E2 when "01",
        '1' when others;
```

```
end DESCRIPTION;
```

Schéma correspondant après synthèse:

 

-- Pour les autres cas de SEL S2
-- prendra la valeur 1 logique

VHDL

Les instructions du mode « concurrent »

Exemple N°4 : Affectation sélective avec les autres cas forcés à une valeur quelconque '-'.

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
```


```
entity TABLE3 is
port (   E1,E2 :   in std_logic;
        SEL :   in std_logic_vector(1 downto 0);
        S2 :   out std_logic);
end TABLE3;
```

```
architecture DESCRIPTION of TABLE3 is
begin
```

```
with SEL select
S2 <=   E1 when "00",
        E2 when "01",
        '-' when others;
```

```
end DESCRIPTION;
```

Schéma correspondant après synthèse:

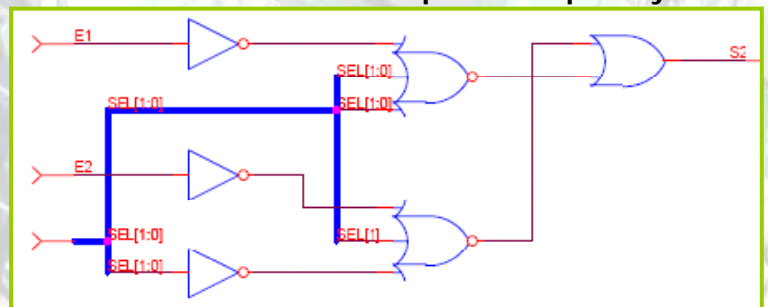

-- Pour les autres cas de SEL S2
-- prendra la valeur quelconque

VHDL

Les instructions du mode séquentiel

Définition d'un PROCESS.

Un **process** est une partie de la description d'un circuit dans laquelle les instructions sont exécutées séquentiellement c'est à dire les unes à la suite des autres.

Il permet d'effectuer des opérations sur les signaux en utilisant les instructions standard de la programmation structurée comme dans les systèmes à microprocesseurs.

L'exécution d'un **process** est déclenchée par un ou des changements d'états de signaux logiques.

Le nom de ces signaux est défini dans **la liste de sensibilité** lors de la déclaration du **process**.

```
[Nom_du_process :] process(Liste_de_sensibilité_nom_des_signaux)
  Begin
    -- instructions du process
  end process [Nom_du_process] ;
```

Remarque: Le nom du **process** entre crochet est facultatif, mais il peut être très utile pour repérer un **process** parmi d'autres lors de phases de mise au point ou de simulations.

Règles de fonctionnement d'un **process** :

- 1) L'exécution d'un **process** a lieu à chaque changement d'état d'un signal de la liste de sensibilité.
- 2) Les instructions du **process** s'exécutent séquentiellement.
- 3) Les changements d'état des signaux par les instructions du **process** sont pris en compte à la **fin** du **process**.

VHDL

Les instructions du mode séquentiel

Les deux principales structures utilisées dans un process.

L'assignation conditionnelle

```
if condition then instructions
  [elsif condition then instructions]
  [else instructions]
end if ;
```

Exemple:

```
if (RESET='1') then SORTIE <= "0000";
```

L'assignation sélective

```
case signal_de_sélection is
  when valeur_de_sélection => instructions
  [when others => instructions]
end case;
```

Exemple:

```
case SEL is
  when "000" => S1 <= E1;
  when "001" => S1 <= '0';
  when "010" | "011" => S1 <= '1';
  -- La barre | permet de réaliser
  -- un ou logique entre les deux
  -- valeurs "010" et "011"
  when others => S1 <= '0';
end case;
```

Remarque: ne pas confondre **=>** (implique) et **<=** (affecte). Ces deux instructions vont être utilisées dans la suite du polycopié.

VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples n°1 de process : Bascule D synchrone

```



Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

entity BASCULED is
port (    D,CLK : in std_logic;
        S : out std_logic);
end BASCULED;

architecture DESCRIPTION of BASCULED is
begin
PRO_BASCULED : process (CLK)
begin
    if (CLK'event and CLK='1') then
        S <= D;
    end if;
end process PRO_BASCULED;
end DESCRIPTION;
    
```

Commentaires :

- Seul le signal **CLK** fait partie de la liste de sensibilité. D'après les règles de fonctionnement énoncées précédemment, seul un changement d'état du signal **CLK** va déclencher le **process** et par conséquent évaluer les instructions de celui-ci.
- L'instruction **if (CLK'event and CLK='1')** then permet de détecter un front montant du signal **CLK**. La détection de front est réalisée par l'attribut **event** appliqué à l'horloge **CLK**. Si on veut un déclenchement sur un front descendant, il faut écrire l'instruction suivante : **if (CLK'event and CLK='0')**.
- Les bibliothèques **IEEE** possèdent deux instructions permettant de détecter les fronts montants **rising_edge(CLK)** ou descendants **falling_edge(CLK)**.
- Si la condition est remplie alors le signal de sortie **S** sera affecté avec la valeur du signal d'entrée **D**.

  

VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples n°2 : Bascule D synchrone (Reset et Set synchrone)



```

--bascule D avec Reset et Set Synchrone
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY bascdsrsyn IS
PORT (
    D, CLK, SET, RESET : IN STD_LOGIC;
    S : OUT STD_LOGIC
);
END bascdsrsyn ;

ARCHITECTURE archi_bascdsrsyn OF bascdsrsyn IS
BEGIN

  PROCESS (CLK)
BEGIN
    IF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
        IF RESET = '1' THEN S <= '0';
        ELSIF SET = '1' THEN S <= '1';
        ELSE S <= D;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
END archi_bascdsrsyn;
    
```



VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples n°3 : Bascule D synchrone (Reset et Set Asynchrone)

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY bascdsra IS
  PORT (
    D, CLK, SET, RESET : IN STD_LOGIC;
    S : OUT STD_LOGIC
  );
END bascdsra ;

ARCHITECTURE archi_bascdsra OF bascdsra IS
  SIGNAL test: STD_LOGIC ;
BEGIN



  PROCESS ( RESET, SET, CLK)
  BEGIN
    IF RESET = '0' THEN test <= '0';
    ELSIF SET = '0' THEN test <= '1';
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN test <= D;
    ELSE test <= test;
    END IF;
  END PROCESS;

  S <= test;
END archi_bascdsra;

```

Commentaire

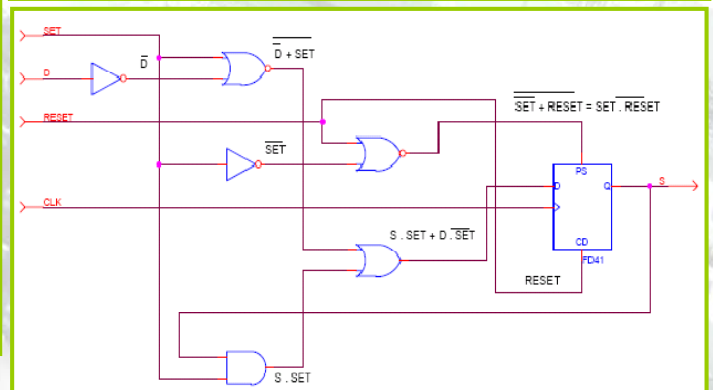 L'entrée **RESET** est prioritaire sur l'entrée **SET** qui est à son tour prioritaire sur le front montant de l'horloge **CLK**. Cette description est asynchrone car les signaux d'entrée **SET** et **RESET** sont mentionnés dans la liste de sensibilité du **process**.



VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples n°4 : Bascule T (notion de signal interne)

```

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

entity BASCULET is
  port (
    D,CLK : in std_logic;
    S : out std_logic;
  );
end BASCULET;

architecture DESCRIPTION of BASCULET is
  signal S_INTERNE : std_logic;
begin
  PRO_BASCULET : process (CLK)
  Begin
    if (CLK'event and CLK='1') then
      if (D='1') then
        S_INTERNE <= not (S_INTERNE);
      end if;
    end if;
  end process PRO_BASCULET;
  S <= S_INTERNE;
end DESCRIPTION;

```


Commentaires : La description fait appel à un signal interne appelé **S_INTERNE**;

Pourquoi faire appel à celui-ci ?

La réponse est que le signal **S** est déclaré comme une sortie dans l'entité, et par conséquent on ne peut pas utiliser une sortie en entrée.

Pour contourner cette difficulté on utilise un signal interne qui peut être à la fois une entrée ou une sortie.

 Avec cette façon d'écrire, les signaux de sortie d'une description ne sont jamais utilisés comme des entrées. Cela permet une plus grande portabilité du code.



Remarque : Si on ne déclare pas de signal interne, le synthétiseur renverra certainement une erreur du type :

Error, cannot read output: s; [use mode buffer or inout].

Le synthétiseur signale qu'il ne peut pas lire la sortie **S** et par conséquent, celle-ci doit être du type **buffer** ou **inout**.

VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples de process :

Si on souhaite ne pas utiliser de variable interne on peut déclarer le signal **S** de type *inout* ou *buffer*.


Avec S de type <i>inout</i>	Avec S de type <i>buffer</i>
<pre> Library ieee; Use ieee.std_logic_1164.all; Use ieee.numeric_std.all; Use ieee.std_logic_unsigned.all; entity BASCULET is port (D,CLK : in std_logic; S : inout std_logic); end BASCULET; architecture DESCRIPTION of BASCULET is begin PRO_BASCULET : process (CLK) Begin if (CLK'event and CLK='1') then if (D='1') then S <= not (S); end if; end if; end process PRO_BASCULET; end DESCRIPTION; </pre>	<pre> Library ieee; Use ieee.std_logic_1164.all; Use ieee.numeric_std.all; Use ieee.std_logic_unsigned.all; entity BASCULET is port (D,CLK : in std_logic; S : buffer std_logic); end BASCULET; architecture DESCRIPTION of BASCULET is begin PRO_BASCULET : process (CLK) Begin if (CLK'event and CLK='1') then if (D='1') then S <= not (S); end if; end if; end process PRO_BASCULET; end DESCRIPTION; </pre>
<p>Schéma correspondant après synthèse:</p>	<p>Schéma correspondant après synthèse:</p>
<p>Commentaires : On peut constater que S est bien du type <i>inout</i>.</p>	<p>Commentaires : On peut constater que S est bien du type <i>buffer</i>.</p>

VHDL Les instructions du mode séquentiel

 Exemples n°4 : Bascule T synchrone

Rappel : Bascule T (T pour Toggle, c'est à dire bascule)

- Si T = "actif" changer d'état à la prochaine transition de l'horloge,
- Si T = « 0 » conserver l'état initial.



Donner le programme VHDL d'une bascule T :

- sous forme comportementale classique (**assignation conditionnelle**)

```

if condition then instructions
elsif condition then instructions
else instructions
end if ;
                    
```
- en transcrivant le diagramme d'état (**assignation sélective**)

```

case signal_de_slection is
when valeur_de_sélection => instructions
[when others => instructions]
end case;
                    
```


VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples n°4 : Bascule T synchrone


```
-- bascule T synchrone
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

entity bascT is
port ( T,CLK : in std_logic;
      S : out std_logic);
end bascT;

architecture arch_bascT of bascT is
signal S_int : std_logic;
begin
PRO_BASCULET : process (CLK)
begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        if T='1' then S_int <= not(S_int);
        else S_int<=S_int;
        end if;
    end if;
end process PRO_BASCULET;
S<=S_int;
end arch_bascT;
```

bascule T :
(**assignation conditionnelle**)

if condition then instructions
[elsif condition then instructions]
[else instructions]
end if ;

 

Chap 6

perisse@cict.fr

33

VHDL Les instructions du mode séquentiel

Exemples n°4 : Bascule T synchrone


```
-- BASCULE T
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY basctcase IS
PORT ( T,CLK : IN std_logic;
      S : OUT STD_LOGIC);
END basctcase;

ARCHITECTURE archi_basctcase OF basctcase IS
SIGNAL etat: STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL CLK = '1';
CASE etat IS
WHEN '0' => IF T = '1' THEN etat <= '1';
ELSE etat <= '0';
END IF;
WHEN '1' => IF T = '1' THEN etat <= '0';
ELSE etat <= '1';
END IF;
WHEN OTHERS => etat <= '0';
END CASE;
END PROCESS;
S <= '1' WHEN etat = '1' ELSE '0'; -- Equation des sorties
END archi_basctcase;
```

bascule T :
(**assignation sélective**)

case signal_de_slection is
when valeur_de_sélection => instructions
[when others => instructions]
end case;

 

Chap 6

perisse@cict.fr

34

VHDL Les instructions du mode séquentiel

Les compteurs :

Compteur simple :

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity CMP4BITS is
PORT (   CLOCK : in std_logic;
        Q : inout std_logic_vector(3 downto 0));
end CMP4BITS;
```

```
architecture DESCRIPTION of CMP4BITS is
begin
```

```
process (CLOCK)
begin
if (CLOCK='1' and CLOCK'event) then
Q <= Q + 1;
end if;
```


```
end process;
end DESCRIPTION;
```

Commentaires :

Le déclenchement du *process* se fera sur un changement d'état du signal *CLOCK*, l'incréméntation de la sortie *Q* se fera sur le front montant de l'horloge *CLOCK*.

- L'incréméntation du compteur est réalisée par l'opérateur *+* associé à la valeur *1*. Cela est logique, mais elle l'est beaucoup moins pour les PLDs et les synthétiseurs, pourquoi ?

 La réponse est que les entrées et sorties ainsi que les signaux sont déclarés de type *std_logic* ou *std_logic_vector*, et par conséquent on ne peut pas leur associer de valeur entière décimale.



VHDL Les instructions du mode séquentiel

Les compteurs :

Commentaires (suite):

- Un signal peut prendre comme valeur les états '1' ou '0' et un bus n'importe quelle valeur, du moment qu'elle est écrite entre deux guillemets "1010" ou X"A" ou o"12", mais pas une valeur comme par exemple 1,2,3,4. Ces valeurs décimales sont interprétées par le synthétiseur comme des valeurs entières (*integer*), on ne peut pas par défaut additionner un nombre entier 1 avec un bus de type électronique (*st_logic_vector*), c'est pour cela que l'on rajoute dans la partie déclaration des bibliothèques les lignes :

```
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

Ces deux bibliothèques ont des fonctions de conversions de types et elles permettent d'associer un entier avec des signaux électroniques. Elles permettent d'écrire facilement des compteurs, décompteurs, additionneurs, soustracteurs,

Remarque : Il ne faut pas oublier de les rajouter dans les descriptions.

- Le signal *Q* est déclaré dans l'entité de type *inout*, cela est logique car il est utilisé à la fois comme entrée et comme sortie pour permettre l'incréméntation du compteur. Ce type d'écriture est peu utilisé car elle ne permet pas au code d'être portable, on préfère utiliser un signal interne, celui-ci peut être à la fois une entrée et une sortie.

VHDL

Exercice sur les Compteurs :

Quelle différence entre les deux descriptions ?

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CMP3BITS is
PORT (    CLOCK, RESET : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector(2 downto 0));
end CMP3BITS;

architecture DESCRIPTION of CMP3BITS is
signal CMP: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
process (RESET,CLOCK)
begin
if RESET = '1' then    CMP <= "000";
elseif (CLOCK = '1' and CLOCK'event) then
    CMP <= CMP + 1;

end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;
```

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CMP3BITS is
PORT (    CLOCK, RESET : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector (2 downto 0));
end CMP3BITS;

architecture DESCRIPTION of CMP3BITS is
signal CMP: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
process (CLOCK)
begin
if (CLOCK = '1' and CLOCK'event) then
if RESET = '1' then CMP <= "000";
else CMP <= CMP + 1;

end if;
end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;
```

VHDL Les instructions du mode séquentiel

Les Compteurs :

Compteur 3 bits avec remise à zéro asynchrone

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity CMP3BITS is
PORT (    CLOCK, RESET : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector(2 downto 0));
end CMP3BI
architecture DESCRIPTION of CMP3BITS is
signal CMP: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
process (RESET,CLOCK)
begin
if RESET = '1' then    CMP <= "000";
elseif (CLOCK = '1' and CLOCK'event) then
    CMP <= CMP + 1;

end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;
```

différence entre les deux descriptions :

Dans la deuxième le signal **RESET** n'est plus dans la liste de sensibilité, par conséquent le **process** ne sera déclenché que par le signal **CLOCK**. La remise à zéro ne se fera que si un front montant sur **CLOCK** a lieu.

Compteur 3 bits avec remise à zéro synchrone

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity CMP3BITS is
PORT (    CLOCK, RESET : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector (2 downto 0));
end CMP3BITS;
architecture DESCRIPTION of CMP3BITS is
signal CMP: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
process (CLOCK)
begin
if (CLOCK = '1' and CLOCK'event) then
if RESET = '1' then CMP <= "000";
else CMP <= CMP + 1;

end if;
end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;
```

VHDL séquentiel Compt/Décompt à entrée de préchargement :

```

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CMP4BITSLUD is
PORT (   RESET, CLOCK, LOAD, UP:          in std_logic;
        DATA :                       in std_logic_vector (3 downto 0);
        Q :                             out std_logic_vector (3 downto 0));
end CMP4BITSLUD;

architecture DESCRIPTION of CMP4BITSLUD is
signal CMP: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
process (RESET,CLOCK)
begin
if RESET='1' then CMP <= "0000"; -- Remise à zero asynchrone du compteur
elsif (CLOCK='1' and CLOCK'event) then
if (LOAD='1') then CMP <= DATA; -- Préchargement synchrone
else
if (UP='1') then CMP <= CMP + 1; -- Incrémentation synchrone
else CMP <= CMP - 1; -- Décrémentattion synchrone
end if;
end if;
end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;


```

Remarque : La mise à zéro des sorties du compteur passe par l'instruction : `CMP <= "0000"`; une autre façon d'écrire cette instruction est : `CMP <= (others => '0')`; Cette dernière est très utilisée dans les descriptions car elle permet de s'affranchir de la taille du bus. En effet `others=>'0'` correspond à mettre tous les bits du bus à zéro quelque soit le nombre de bits du bus. De la même façon on peut écrire `others=>'1'` pour mettre tous les bits à un.

VHDL Les instructions du mode séquentiel

 EXERCICE

Cahier des charges :
Réaliser en VHDL un compteur BCD sur 2 digits



VHDL Les instructions du mode séquentiel



EXERCICE

```
-- Compteur BCD 2 digits
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity cmpbcd2digits is
PORT ( RESET, CLK : in std_logic;
      Q : out std_logic_vector (7 downto 0));
end cmpbcd2digits;

architecture arch_cmpbcd2digits of cmpbcd2digits is
signal DIGIT_MSB, DIGIT_LSB: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
process (RESET,CLK)
begin
if RESET = '1' then DIGIT_LSB <= (others=>'0');
                    DIGIT_MSB <= (others=>'0');
elsif (CLK = '1' and CLK'event) then
    if DIGIT_LSB < 9 then DIGIT_LSB <= DIGIT_LSB + 1;
                        else DIGIT_LSB <= (others=>'0');
    if DIGIT_MSB < 9 then DIGIT_MSB <= DIGIT_MSB + 1;
                        else DIGIT_MSB <= (others=>'0');
    end if;
end if;
end if;
end process;
Q <= DIGIT_MSB & DIGIT_LSB;
end arch_cmpbcd2digits;
```

  *Cahier des charges :
Réaliser en VHDL un
compteur BCD sur 2
digits*



Syntaxe résumée du langage VHDL.

```
-- Nom des auteurs
-- Description du rôle du fichier VHDL
-- Circuit logique programmable utilisé
Commentaires relatifs au fichier VHDL

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
Définition des librairies utilisées
-- librairie additionnelle pour les opérations arithmétiques
entité NOMENTITE is
-- Description des signaux d'entrée et de sortie
port (
ENTREE : in std_logic; -- signal simple
SORTIE : out std_logic; -- signal simple
ENTREESORTIE : inout std_logic; -- signal simple
BUFFER : buffer std_logic; -- signal simple
BUS : in std_logic_vector (3 downto 0); -- signaux regroupés en un bus
A,B : in std_logic_vector (3 downto 0); -- 2 bus 4 bits en entrée
C,D,E,F : out std_logic -- 4 signaux de même type PAS DE POINT VIRGULE !
);
-- En plus des lignes précédentes, il est nécessaire de spécifier le brochage
-- retenu pour le circuit utilisé.
-- La syntaxe suivante est propre à OrCad Express pour un SPLD
-- La définition du brochage doit respecter les possibilités du circuit :
-- IN CLOCK IO OUT
end NOMENTITE;
Fin de l'entité : NOMENTITE correspond au nom donné dans la déclaration
```

Syntaxe résumée du langage VHDL.

```

architecture NOMARCHITECTURE of NOMENTITE is
signal NOMAU : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
Begin
NOMBUS <= NOMAU ; -- affectation du signal auxiliaire au bus de sortie
SORTIE <= ENTREE0 when ( ENTREECOMMANDE = "00") else
ENTREE1 when( ENTREECOMMANDE = "01") else
ENTREE2 when( ENTREECOMMANDE = "10") else ENTREE3 ;
with ENTREECOMMANDE select -- signal de sélection
SORTIE <= ENTREE0 when "00", -- quand EntreeCommande = "00", Sortie vaut Entree0
ENTREE1 when "01", -- quand EntreeCommande = "01", Sortie vaut Entree1
ENTREE2 when "10", -- quand EntreeCommande = "10", Sortie vaut Entree2
ENTREE3 when others; -- Sortie vaut Entree3 dans les autres cas
-- partie Séquentielle
process ( SIGNAL1, SIGNAL2,... )
begin
if SIGNAL1'event and SIGNAL1 = '1' -- détection d'un front montant sur Signal1
then if NOMAU >= x"9" -- test d'inégalité
then NOMAU <= x"0"; -- affectation simple
else NOMAU <= NOMAU + 1; -- incrémentation et affectation (autorisé)
end if; -- seulement avec la librairie ieee.std_logic_unsigned.all)
end if;
case ENTREECOMMANDE is -- signal de sélection
when "00" => SORTIE <= ENTREE0; --quand EntreeCommande = "00", Sortie vaut Entree0
when "01" => SORTIE <= ENTREE1; --quand EntreeCommande = "01", Sortie vaut Entree1
when others => SORTIE <= ENTREE3; --dans les autres cas, Sortie vaut Entree3
end case;
end process ;
end NOMARCHITECTURE;

```

Déclaration facultative de signaux auxiliaires
 Description combinatoire : mode « Concurrent »
 -- partie Combinatoire
 Affectation simple
 Affectation conditionnelle
 Affectation sélective
 -- signal de sélection
 Description séquentielle : PROCESS suivi de la liste des signaux pouvant déclencher le process
 détection d'un front montant sur Signal1
 Assignment Conditionnelle : if ... then ... else...
 Assignment Sélective : case ... is ... when...
 Fin du Process
 Fin de l'Architecture : **NOMARCHITECTURE**

Chap 6 perisse@cict.fr 43

Syntaxe résumée du langage VHDL.

-- REMARQUES

```

-- « Valeurs Numériques »
-- '1' : binaire pour un bit
-- "11" : binaire pour un bus
-- x"11" : heXadécimal pour un bus
-- 11 : décimal (ne peut pas s'appliquer à tous les types de signaux)
-- « Tests »
-- = égal /> différent < inférieur > supérieur
-- >= supérieur ou égal <= inférieur ou égal

```

Chap 6 perisse@cict.fr 44

VHDL séquentiel : Les erreurs classiques avec l'utilisation de *process*

Exemple : compteur avec retenue (fonctionnement incorrect).

```

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CMP4BITSRET is
PORT (   RESET, CLOCK :   in std_logic;
        RET           :   out std_logic;
        Q             :   out std_logic_vector (3 downto 0));
end CMP4BITSRET;

architecture DESCRIPTION of CMP4BITSRET is
signal CMP: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
process (RESET,CLOCK)
begin
if RESET = '1' then      CMP <= "0000";
elsif (CLOCK = '1' and CLOCK'event) then CMP <= CMP + 1;
    if (CMP = "1111") then RET <= '1';
    else RET <= '0';
    end if;
end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;

```

Chap 6


perisse@cict.fr

45

VHDL séquentiel : Les erreurs classiques avec l'utilisation de *process*

Exemple : compteur avec retenue (fonctionnement incorrect).

Signaux de simulation obtenus :

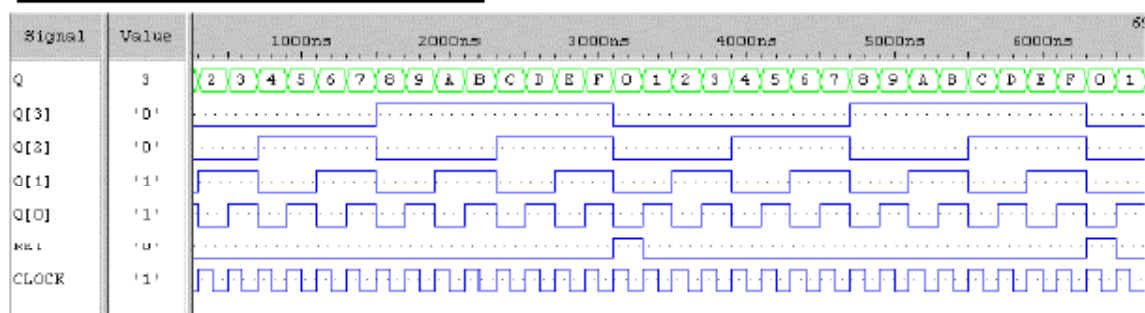

Les résultats de simulation appellent quelques commentaires :

On s'aperçoit que le signal de retenue **RET** passe au niveau logique haut quand la valeur du compteur vaut **0**, pourquoi ? → Les valeurs de signaux à l'intérieur d'un **process** ne sont mis à jour qu'à la fin de celui-ci.

Dans notre cas, prenons l'état où **CMP=14**, au coup d'horloge suivant on incrémente le compteur **CMP**, mais la nouvelle valeur ne sera affectée à **CMP** qu'à la fin du **process**, donc quand le test pour valider le signal de retenue est effectué, la valeur de **CMP** est égale à **14**, et celui-ci n'est pas valide.

Au coup d'horloge suivant **CMP=15** et **CMP** est incrémenté donc prendra la valeur **0** à la fin du **process**, mais la condition **CMP = "1111"** sera valide et le signal de retenue **RET** passera au niveau logique un.

Chap 6

perisse@cict.fr

46

VHDL séquentiel : Les erreurs classiques avec l'utilisation de *process*

Comment faire pour pallier à ce problème ? deux solutions :

Library ieee;
Use ...

```
entity CMP4BITSRET is
PORT (   RESET, CLOCK : in std_logic;
        RET : out std_logic;
        Q : out std_logic_vector (3 downto 0));
end CMP4BITSRET;
```

```
architecture DESCRIPTION of CMP4BITSRET is
signal CMP: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
```

```
    process (RESET,CLOCK)
    begin
        if RESET='1' then CMP <= "0000";
        elsif (CLOCK='1' and CLOCK'event) then CMP <= CMP + 1;
            if (CMP = "1110") then RET <= '1'; else RET <= '0';
-- La retenue passera à un quand CMP = 14 décimal
            end if;
        end if;
    end process;
```

```
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;
```

Chap 6

perisse@cict.fr

47

1) Il faut anticiper d'un coup d'horloge, on valide la retenue quand la valeur du compteur vaut **14**, c'est à dire **n-1**.

Remarque : Dans ce cas la validation de la retenue s'effectue de façon synchrone car elle est dans le *process*, mais la description est peu lisible.

VHDL séquentiel : Les erreurs classiques avec l'utilisation de *process*

Library ieee;
Use ...

```
entity CMP4BITSRET is
PORT (   RESET, CLOCK : in std_logic;
        RET : out std_logic;
        Q : out std_logic_vector (3 downto 0));
end CMP4BITSRET;
```

```
architecture DESCRIPTION of CMP4BITSRET is
signal CMP: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
```

```
    process (RESET,CLOCK)
    begin
        if RESET='1' then CMP <= "0000";
        elsif (CLOCK='1' and CLOCK'event) then CMP <= CMP + 1;
        end if;
    end process;
```

```
Q <= CMP;
-- Validation de la retenue
RET <= '1' when (CMP = "1111") else '0';
end DESCRIPTION;
```

Chap 6

perisse@cict.fr


48

2) Le test de validation de la retenue est effectuée en dehors du *process*.

Remarque : Dans ce cas la validation de la retenue s'effectue de façon asynchrone car elle est en dehors du *process*, mais la description est lisible.

VHDL séquentiel : Les erreurs classiques avec l'utilisation de *process*

Signaux de simulation obtenus :

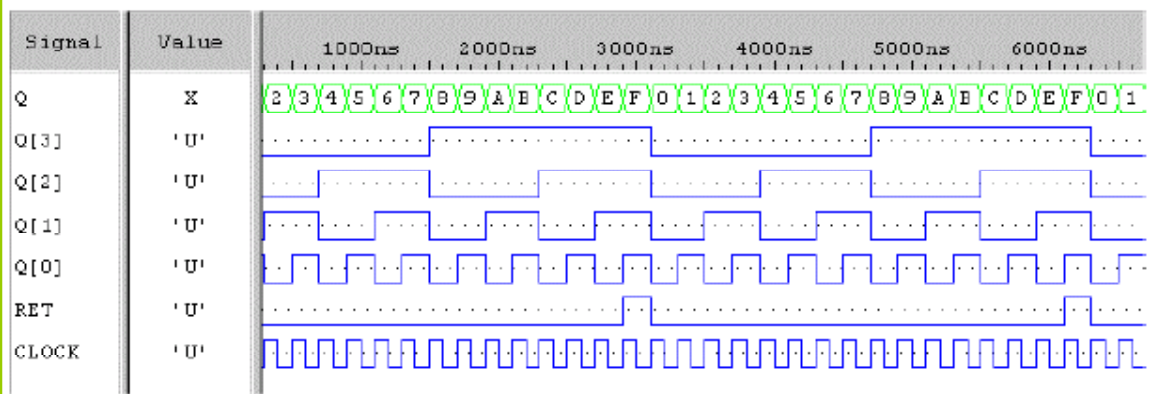

VHDL Boucle FOR LOOP et variable de boucle

BOUCLE FOR


FOR *paramètre* **IN** *intervalle* **LOOP**
instructions séquentielles;
END LOOP;

POUR *le paramètre COMPRIS*
dans l'intervalle EXECUTER
instructions séquentielles;
FIN DE LA BOUCLE;

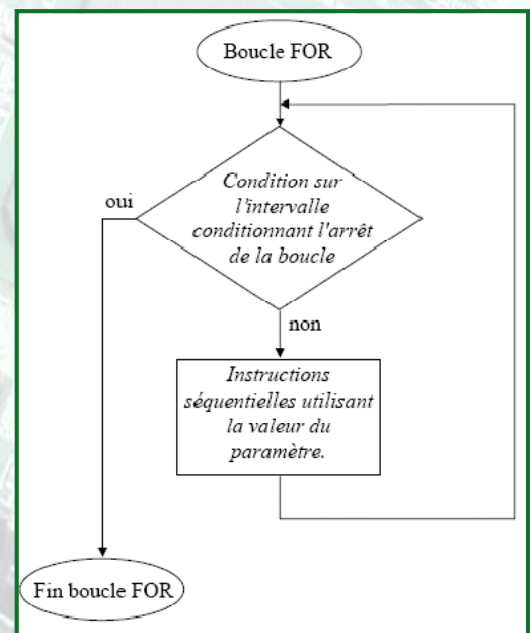Exemple de boucle FOR LOOP :

```
FOR i IN 0 to 3 LOOP
  IF (A = i) THEN
    S <= B;
  END IF;
END LOOP;
```

Exécuter, pour i = 0, i = 1, i = 2 puis i = 3
les instructions suivantes :
SI (A = i) THEN
S <= B;
END IF;
FIN DE LA BOUCLE;




VHDL

Boucle FOR LOOP et variable de boucle

Exemple 1 : codage de données:

Donner une description VHDL afin de satisfaire le cahier des charges suivant :

```
--Codage de données Si=f(ai)
-- s0 = a0
-- pour i>0  Si = /ai
```

 **Remarque :**

On peut effectuer une itération via une instruction de boucle et un compteur de boucle. La variable de boucle est purement virtuelle, elle ne correspond à rien de physique dans le futur circuit et ne doit pas être déclarée.

VHDL

Boucle FOR LOOP et variable de boucle

Exemple 1 : Codage de données:



Le cahier des charges est le suivant :

```
--Codage de données Si=f(ai)
-- s0 = a0
-- pour i>0  Si = /ai
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY codage IS
  PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END codage;
```
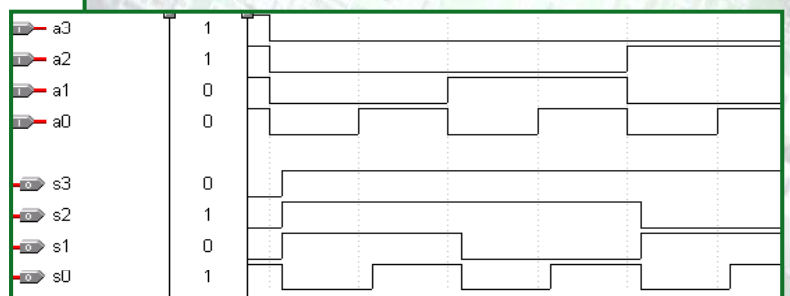 
```
ARCHITECTURE archi_codage OF codage IS
BEGIN
  PROCESS
  BEGIN
    s(0) <= a(0);
    FOR i IN 1 TO 3 LOOP
      S(i) <= NOT a(i);
    END LOOP;
  END PROCESS;
END archi_codage;
```



VHDL

Boucle FOR LOOP et variable de boucle

Remarque :


On peut utiliser une variable (en générale entière), pour effectuer des calculs intermédiaires. Cette variable ne correspond à rien de physique. Elle est utilisée par le compilateur pour synthétiser la logique de l'application.

Exemple 2 : un autre codage de données :

Donner une description VHDL afin de satisfaire le cahier des charges suivant :

Le nombre *S* en sortie indique, en binaire, le nombre de signaux d'entrée à 1.

 Si *a* = 1001 alors *S* = 010
 Si *a* = 1100 alors *S* = 010
 Si *a* = 1111 alors *S* = 100





VHDL

Boucle FOR LOOP et variable de boucle

  Exemple 2 : un autre codage de données :

Le cahier des charges est le suivant : le nombre *S* en sortie indique, en binaire, le nombre de signaux d'entrée à 1.

Si *a* = 1001 alors *S* = 010
 Si *a* = 1100 alors *S* = 010
 Si *a* = 1111 alors *S* = 100



```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY codagebis IS
    PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          S : OUT INTEGER RANGE 0 TO 4);
END codagebis;

ARCHITECTURE archi_codagebis OF codagebis IS
BEGIN
    PROCESS (a)
        VARIABLE resultat : INTEGER;
    BEGIN
        resultat := 0;
        FOR i IN 0 TO 3 LOOP
            IF (a (i) = '1') THEN
                resultat := resultat + 1;
            END IF;
        END LOOP;
        s <= resultat;
    END PROCESS;
END archi_codagebis;
    
```

VHDL


Boucle FOR LOOP et variable de boucle

Exemple 3 :

-Cet exemple pourrait aussi être décrit via une table de vérité grâce à l'instruction CASE.

-On peut ici préciser la notion de PROCESS: le compilateur prend en compte la totalité du PROCESS, et génère la logique correspondante.

 - On peut faire cohabiter plusieurs PROCESS dans un même programme VHDL. Ils deviennent « concurrents »: les logiques correspondantes sont générées indépendamment l'une de l'autre





```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY cod IS
    PORT ( a : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          t : OUT INTEGER RANGE 0 TO 4;
          c : IN  INTEGER RANGE 0 TO 3;
          e : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          s : OUT STD_LOGIC);
END cod;
ARCHITECTURE arch_cod OF cod IS
BEGIN
    PROCESS (a)
        VARIABLE resultat : INTEGER;
    BEGIN
        resultat := 0;
        FOR i IN 0 TO 3 LOOP
            IF (a(i)='1') THEN resultat:=resultat + 1;
            END IF;
        END LOOP;
        t <= resultat;
    END PROCESS;
    PROCESS(c)
    BEGIN
        CASE c IS
            WHEN 0 => s<= e(0);
            WHEN 1 -> s<= e(1);
            WHEN 2 => s<= e(2);
            WHEN 3 => s<= e(3);
        END CASE;
    END PROCESS;
END arch_cod;
    
```

VHDL

Boucle FOR LOOP et variable de boucle

Exemple (suite)

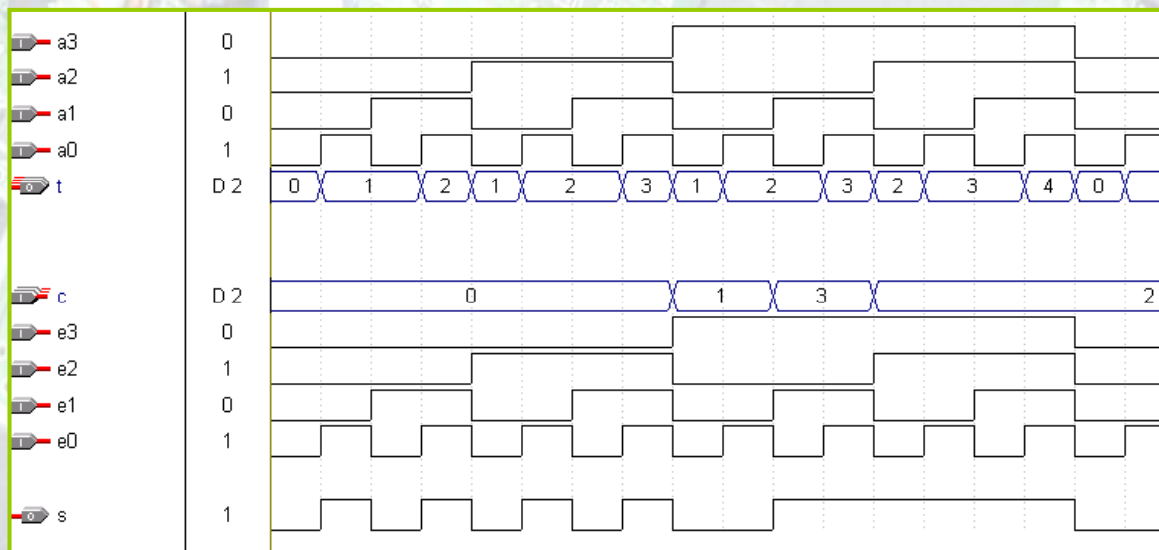 

VHDL

Exercice : un diviseur de fréquence

Le nombre d'états d'un système n'est pas lié au nombre d'états possibles des sorties.

Considérons par exemple un diviseur de fréquence fournissant une impulsion S en sortie toutes les quatre impulsions du signal d'horloge H .

Pour synthétiser un tel diviseur, il ne suffit évidemment pas de prendre en compte les deux états possibles de la sortie, mais tous les états intermédiaires du système.



Donner le diagramme d'état de ce diviseur.
En déduire le code VHDL.

VHDL

Exercice : un diviseur de fréquence



Donner le diagramme d'état de ce diviseur.
En déduire le code VHDL.


```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY div4 IS
  PORT (
    H : IN STD_LOGIC;
    S : OUT STD_LOGIC
  );
END div4;

ARCHITECTURE arch_div4 OF div4 IS
  type TYPE_ETAT is (E1,E2,E3,E4);
  signal X : TYPE_ETAT ;
BEGIN
  PROCESS (H)
  BEGIN
    IF H'EVENT AND H='1' THEN
      case X is
        when E1 => X<=E2;
        when E2 => X<=E3;
        when E3 => X<=E4;
        when OTHERS => X<=E1;
      end case;
    END IF;
  END PROCESS;
  S<='1' when X=E4 else '0';
END arch_div4;

```

 


VHDL

 Exercice : un diviseur de fréquence par 3

Sachant que l'on ne peut pas compter les fronts montants et les fronts descendants sur un même process. (maxplus2 d'ALTERA)

Trouver à l'aide de plusieurs process une méthode permettant de fabriquer un signal S qui à une période 3 fois plus grande que la période d'horloge.




$$T_s = 3.T_h$$

Donner le code VHDL de ce diviseur.

VHDL

 Exercice : un diviseur de fréquence par 3




```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY div3 IS
    PORT ( H :    IN STD_LOGIC;
          S :    OUT STD_LOGIC);
END div3;

ARCHITECTURE arch_div3 OF div3 IS
    signal un,de : integer range 0 to 2;
BEGIN
    PROCESS (H)
        BEGIN
            IF H'EVENT AND H='1' THEN
                un<=un+1;
                if un=2 then un<=0;
                end if;
            END IF;
        END PROCESS;
    PROCESS (H)
        BEGIN
            IF H'EVENT AND H='0' THEN
                de<=de+1;
                if de=2 then de<=0;
                end if;
            END IF;
        END PROCESS;
    PROCESS (un,de)
        BEGIN
            if (un=1 or de=1) then S<='1';
            else S<='0';
            end if;
        END PROCESS;
END arch_div3;

```

 

VHDL

Exercice : un diviseur de fréquence par 3 ou 4


Cahier des charges du diviseur :

- si $div = '0'$ la sortie S est un signal périodique, de fréquence égale au tiers de la fréquence d'horloge, $\rightarrow (Ts=3.Th)$
 \rightarrow Le rapport cyclique du signal S est de $1/3$.
- si $div = '1'$ la fréquence du signal S est égale au quart de la fréquence d'horloge.
 $\rightarrow (Ts=4.Th)$
 \rightarrow Le rapport cyclique du signal S est de $1/4$.




VHDL

 Exercice : un diviseur de fréquence par 3 ou 4



```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY div3_4 IS
    PORT (
        H,div :    IN  STD_LOGIC;
              s :    OUT STD_LOGIC
    );
END div3_4;
ARCHITECTURE arch_div3_4 OF div3_4 IS
    type TYPE_ETAT is (E1,E2,E3,E4);
    signal X : TYPE_ETAT ;
BEGIN
    PROCESS (H)
        BEGIN
            IF H'EVENT AND H='1' THEN
                case X is
                    when E1    => X<=E2;
                    when E2    => if div='0' then X<=E3;
                                else X<=E4;
                                end if;
                    when E4    => if div='1' then X<=E3;
                                else X<=E1;
                                end if;
                    when OTHERS => X<=E1;
                END case;
            END IF;
        END PROCESS;
    S<='1' when X=E3 else '0';
END arch_div3_4;
    
```

 

VHDL

Exercice : Le monoimpulseur

Rôle d'un monoimpulseur :


Ce type de commande permet de filtrer les bruits parasites sur la commande de marche et d'attendre qu'elle soit bien établie.

Fonctionnement :


Le système comporte deux entrées : une horloge H et un ordre de marche M ainsi que deux sorties synchrones $S1$ et $S2$.

La première sortie génère une impulsion synchrone à l'horloge après la détection d'un front montant sur l'entrée marche. Pour que ce front soit validé, la commande de marche doit avoir été activée au moins pendant deux coups d'horloge consécutifs.

 La sortie $S2$ présente une impulsion synchrone à l'horloge après que la commande de marche soit revenue à l'état logique bas pendant au moins deux coups d'horloge.



Chronogramme espéré du monoimpulseur

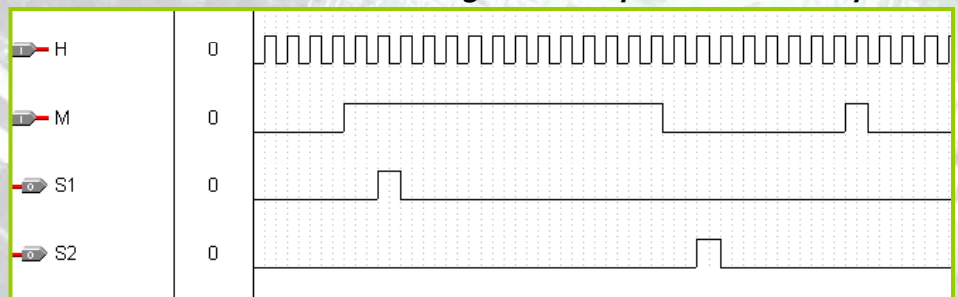

VHDL

Exercice : Le monoimpulseur

Donner le diagramme d'état.

le nombre d'états de ce diagramme implique le nombre de bits internes et par conséquent le nombre de bascules nécessaires pour coder la machine.

Donner la table de transition.

état initial → état final.

On veut réaliser le monoimpulseur à l'aide de bascules D ;


donner les tables de vérité pour chacune des bascules,

donner les équations d'entrées de ces bascules à l'aide des tableaux de Karnaugh.

Donner les équations pour les sortie $S1$ et $S2$.


Donner un schéma structurel du monoimpulseur complet.

 Donner à partir du diagramme d'état le code VHDL.



VHDL

Exercice : Le monoimpulseur

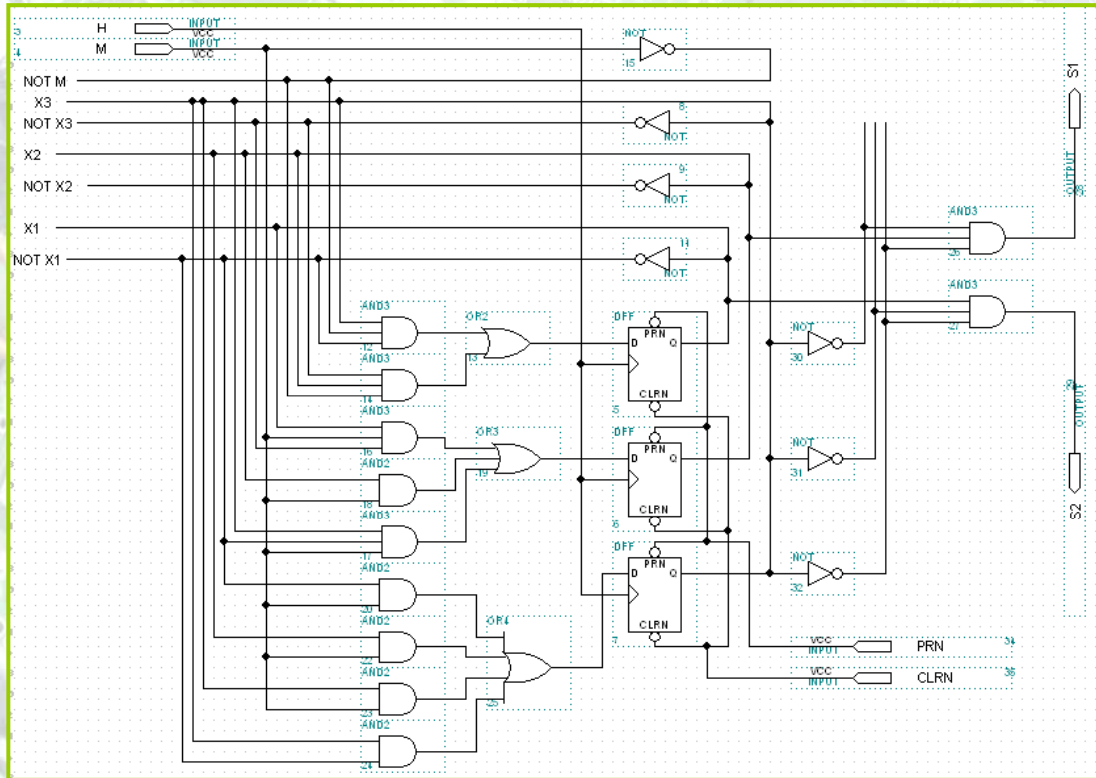

VHDL

Exercice : Le monoimpulseur

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY monopulse IS
    PORT ( H,M :      IN STD_LOGIC;
          S1,S2:     OUT STD_LOGIC);
END monopulse;
ARCHITECTURE arch_monopulse OF monopulse IS
    type TYPE_ETAT is (A,B,C,D,E,F);
    signal X : TYPE_ETAT ;
BEGIN
    PROCESS (H)
        BEGIN
            IF H'EVENT AND H='1' THEN
                case X is
                    when A =>      if M='0'   then X<=A; else X<=B;
                                   end if;
                    when B =>      if M='0'   then X<=A; else X<=C;
                                   end if;
                    when C =>      if M='1'   then X<=D; else X<=E;
                                   end if;
                    when D =>      if M='0'   then X<=E; else X<=D;
                                   end if;
                    when E =>      if M='0'   then X<=F; else X<=D;
                                   end if;
                    when F =>      if M='0'   then X<=A; else X<=B;
                                   end if;
                    when OTHERS => X<=A;
                END case;
            END IF;
        END PROCESS;
        S1<='1' when X=C else '0';
        S2<='1' when X=F else '0';
    END arch_monopulse;

```

